



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO  
DCA0212.1 – CIRCUITOS DIGITAIS – LABORATÓRIO

## **PROJETO MÁQUINA DE SORVETE**

DISCENTES:  
EFRAIN MARCELO PULGAR PANTALEON  
FERNANDO LUCAS SOUSA SILVA  
MATHEUS GOMES DINIZ ANDRADE  
TEÓFILO VITOR DE CARVALHO CLEMENTE

DOCENTE:  
TIAGO BARROS

NATAL/RN  
2022

## 1. Introdução

A máquina produtora de sorvete consiste em uma importante ferramenta utilizada para produzir comercialmente sorvetes de massa, picolés, gelatos e entre outros tipos. Em seu interior, os materiais serão ao mesmo tempo batidos e congelados, o que lhes dará a consistência adequada para serem vendidos. Como nosso projeto final da disciplina de Circuitos Digitais DCA0212.1, iremos apresentar o controlador utilizado no projeto de uma máquina de sorvete expresso, aqui mostraremos a descrição dele em VHDL e sua respectiva simulação.

## 2. Controlador

Aqui descreveremos as etapas para obter o controlador do projeto e como foi seu desenvolvimento em VHDL.

### 2.1. Projeto da Máquina de Estados Finitos (FSM)

Na FSM temos a substituição das operações que envolvem dados por sinais de controle do tipo booleano. Assim, após a obtenção da FSM é possível criar a lógica combinacional que de acordo com equações da obtidas na tabela verdade que veremos posteriormente, e com isso o bloco de controle que irá gerir o funcionamento da máquina de sorvete.

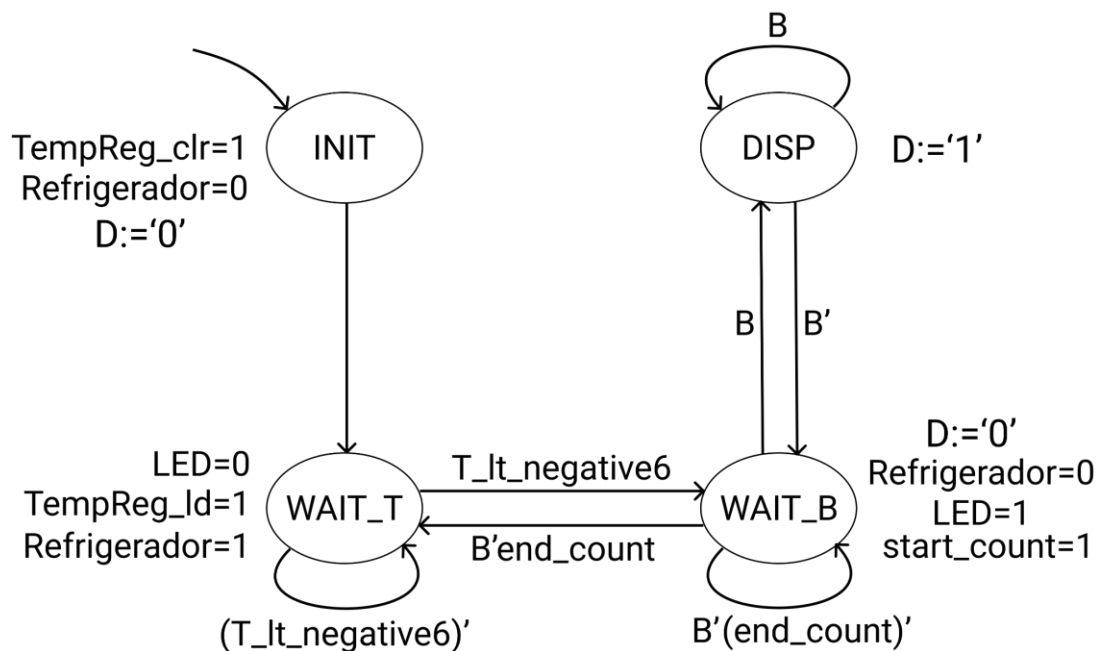


Figura 1 - Máquina de estados (FSM).

### 2.2. Tabela Verdade

Aqui foi construída uma tabela verdade que descreve o comportamento do sistema, obtivemos uma tabela de 32 ( $2^5$ ) linhas, porém foi notado os casos que não dependiam de todas as variáveis, assim foi realizada a simplificação e obtida uma tabela verdade de melhor compreensão. Com isso, analisando os sinais de entrada e saída, percebe-se que para alguns casos os sinais: T\_lt\_negative6, end\_count e B, não fazem diferença para o valor resultante das saídas: n0 e n1, já para outros casos um único deles ou um par é responsável pela mudança de n0 e n1. Desse modo, a tabela resultante é mostrada na figura 2.

	Inputs					Outputs							
	T_lt_negative6	end_count	B	s0	s1	n0	n1	TempReg_clr	TempReg_Id	start_count	LED	Refrigerador	D
INIT	x	x	x	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
WAIT_T	0	x	x	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
	1	x	x	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
WAIT_B	x	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
	x	x	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	x	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
DISP	x	x	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	x	x	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1

Figura 2 – Tabela verdade dos estados simplificada.

## 2.3. Lógica Combinacional

Mediante a criação da tabela verdade podemos extrair as equações lógicas de cada estado. Para isso, são utilizados os minitermos que permitem retirar informações da tabela verdade e representar em forma de equações.

$$n0 = (t\_et\_n6 \cdot s0' \cdot s1) + (end\_count' \cdot B' \cdot s0 \cdot s1') + (B \cdot s0 \cdot s1') + (B' \cdot s0 \cdot s1) + (B \cdot s0 \cdot s1)$$

$$n1 = (s0' \cdot s1') + (t\_lt\_n6' \cdot s0' \cdot s1') + (B \cdot s0 \cdot s1') + (end\_count \cdot B' \cdot s0 \cdot s1') + (B \cdot s0 \cdot s1)$$

$$TempReg\_clr = s0' \cdot s1$$

$$TempReg\_ld = (t\_lt\_n6' \cdot s0' \cdot s1) + (t\_lt\_n6 \cdot s0' \cdot s1)$$

$$start\_count = (end\_count' \cdot B' \cdot s0 \cdot s1') + (B \cdot s0 \cdot s1') + (end\_count \cdot B' \cdot s0 \cdot s1')$$

$$LED = (end\_count' \cdot B' \cdot s0 \cdot s1') + (B \cdot s0 \cdot s1') + (end\_count \cdot B' \cdot s0 \cdot s1') + (B' \cdot s0 \cdot s1) + (B \cdot s0 \cdot s1)$$

$$Refrigerador = (t\_lt\_n6' \cdot s0' \cdot s1) + (t\_lt\_n6 \cdot s0' \cdot s1)$$

$$D = s0 \cdot s1$$

Após isso, foi constatado que as equações eram passíveis de simplificações e assim foi feito e com isso obtemos o seguinte resultado:

$$n0 = s1 \cdot s0' \cdot t\_et\_n6 + s0 \cdot (end\_count' + B + s1)$$

$$n1 = s0' \cdot (s1' + t\_lt\_n6') + s0 \cdot (B + s1 \cdot end\_count)$$

$$TempReg\_clr = s0' \cdot s1$$

$$TempReg\_ld = s0' \cdot s1'$$



$$start\_count = s0 \cdot s1'$$

$$LED = s0$$

$$Refrigerador = s0' \cdot s1$$

$$D = s0 \cdot s1$$

Com isso, projetamos os circuitos lógicos seguindo cada equação obtida, como mostrado nas imagens a seguir:

  

 


Figura 5 - Circuito lógico refrigerador, D e LED.

## 2.4. Descrição do controlador em VHDL

Aqui apresentaremos os códigos em VHDL para a construção do controlador, para tal foram criados os devidos componentes e após isso unidos para a formação do controlador, assim apresentaremos os respectivos códigos e o resultado da simulação final.

```

1  entity Refrigerador is
2  port(
3      s0_Refrigerador: in bit;
4      s1_Refrigerador: in bit;
5      Refrigerador: out bit
6  );
7  end;
8
9  architecture behav of Refrigerador is
10 begin
11     Refrigerador <= not(s0_Refrigerador) and s1_Refrigerador;
12 end;

```

Figura 6 - Código VHDL para o refrigerador.

<pre> 1  entity LED is 2  port( 3      s0_LED: in bit; 4      LED: out bit 5  ); 6  end; 7 8  architecture behav of LED is 9  begin 10     LED &lt;= s0_LED; 11 end; </pre>	<pre> 1  entity D is 2  port( 3      s0_D, s1_D: in bit; 4      saida_D: out bit 5  ); 6  end; 7 8  architecture behav of D is 9  begin 10     saida_D &lt;= s0_D and s1_D; 11 end; </pre>
---	--

Figura 7 - Código VHDL para o LED e para o D respectivamente.

```

1  entity TempReg_clr is
2  port(
3      s0_TempReg_clr: in bit;
4      s1_TempReg_clr: in bit;
5      TempReg_clr: out bit
6  );
7  end;
8
9  architecture behav of TempReg_clr is
10 begin
11     tempReg_clr <= not(s0_TempReg_clr) and not(s1_TempReg_clr);
12 end;

```

Figura 8 - Código VHDL para o clear do registrador de temperaturas.

```

1  entity TempReg_ld is
2  port(
3      s0_TempReg_ld: in bit;
4      s1_TempReg_ld: in bit;
5      TempReg_ld: out bit
6  );
7  end;
8
9  architecture behav of TempReg_ld is
10 begin
11     tempReg_ld <= not(s0_TempReg_ld) and s1_TempReg_ld;
12 end;

```

Figura 9 - Código VHDL para o load do registrador de temperaturas.

```

1  entity start_count is
2  port(
3      s0_start_count: in bit;
4      s1_start_count: in bit;
5      start_count: out bit
6  );
7  end;
8
9  architecture behav of start_count is
10 begin
11     start_count <= s0_start_count and not(s1_start_count);
12 end;

```

Figura 10 - Código VHDL para a contagem do temporizador.

```

1  entity flipflop is
2  port(
3      d_ff: in bit;
4      clk_ff: in bit;
5      q_ff: out bit
6  );
7  end;
8
9  architecture behav of flipflop is
10 begin
11     process(d_ff, clk_ff)
12     begin
13         if(clk_ff ' event and clk_ff = '1' and d_ff = '0') then
14             q_ff <= '0';
15         elsif(clk_ff ' event and clk_ff = '1' and d_ff = '1') then
16             q_ff <= '1';
17         end if;
18     end process;
19 end;

```

Figura 11 - Código VHDL para a construção dos Flip-flops.

```

1  entity registrador is
2  port(
3      clk_reg: in bit;
4      in_n0, in_n1: in bit;
5      out_s0, out_s1: out bit
6  );
7  end;
8
9  architecture behav of registrador is
10     component flipflop is
11     port(
12         d_ff: in bit;
13         clk_ff: in bit;
14         q_ff: out bit
15     );
16     end component;
17
18 begin
19     u1: flipflop port map(d_ff => in_n0, clk_ff => clk_reg, q_ff => out_s0);
20     u2: flipflop port map(d_ff => in_n1, clk_ff => clk_reg, q_ff => out_s1);
21 end;

```

Figura 12 - Código VHDL para a construção do Registrador de 2 bits a partir dos Flip-flops.

```

1  entity Controlador is
2  port(
3      t_lt_negative6: in bit;
4      end_count: in bit;
5      B: in bit;
6      clk: in bit;
7
8      TempReg_clr_c: out bit;
9      TempReg_ld_c: out bit;
10     start_count_c: out bit;
11     LED_c: out bit;
12     Refrigerador_c: out bit
13 );
14 end;
15
16 architecture behav of Controlador is
17     signal s0_c: bit;
18     signal s1_c: bit;
19
20     signal n0_c: bit;
21     signal n1_c: bit;
22
23
24     component registrador is
25     port(
26         clk_reg: in bit;
27         in_n0, in_n1: in bit;
28         out_s0, out_s1: out bit
29     );
30     end component;
31
32     component n0 is
33     port(
34         t_lt_negative6_n0: in bit;
35         end_count_n0: in bit;
36         B_n0: in bit;
37         s0_n0: in bit;
38         s1_n0: in bit;
39         saida_n0: out bit
40     );
41     end component;
42
43     component n1 is
44     port(
45         t_lt_negative6_n1: in bit;
46         end_count_n1: in bit;
47         B_n1: in bit;
48         s0_n1: in bit;
49         s1_n1: in bit;
50         saida_n1: out bit
51     );
52     end component;
53
54     component LED is
55     port(
56         s0_LED: in bit;
57         saida_LED: out bit
58     );
59     end component;

```

Figura 13 - Junção dos componentes e código final em VHDL.

```

61
62     component Refrigerador is
63     port(
64         s0_Refrigerador: in bit;
65         s1_Refrigerador: in bit;
66         saida_Refrigerador: out bit
67     );
68     end component;
69
70     component start_count is
71     port(
72         s0_start_count: in bit;
73         s1_start_count: in bit;
74         saida_start_count: out bit
75     );
76     end component;
77
78     component TempReg_clr is
79     port(
80         s0_TempReg_clr: in bit;
81         s1_TempReg_clr: in bit;
82         saida_TempReg_clr: out bit
83     );
84     end component;
85
86     component TempReg_ld is
87     port(
88         s0_TempReg_ld: in bit;
89         s1_TempReg_ld: in bit;
90         saida_TempReg_ld: out bit
91     );
92     end component;
93
94     component D is
95     port(
96         s0_D, s1_D: in bit;
97         saida_D: out bit
98     );
99     end component;

```

Figura 14 - Junção dos componentes e código final em VHDL.

```

93 begin
94
95   u1: n0 port map(
96     t_lt_negative6_n0 => t_lt_negative6,
97     end_count_n0 => end_count,
98     B_n0 => B,
99     s0_n0 => s0_c,
100    s1_n0 => s1_c,
101    saida_n0 => n0_c
102  );
103   u2: n1 port map(
104     t_lt_negative6_n1 => t_lt_negative6,
105     end_count_n1 => end_count,
106     B_n1 => B,
107     s0_n1 => s0_c,
108     s1_n1 => s1_c,
109     saida_n1 => n1_c
110  );
111
112   u3: registrador port map(
113     clk_reg => clk,
114     in_n0 => n0_c,
115     in_n1 => n1_c,
116     out_s0 => s0_c,
117     out_s1 => s1_c
118  );
119
120   u4: LED port map(
121     s0_LED => s0_c,
122     saida_LED => LED_c
123  );
124   u5: Refrigerador port map(
125     s0_Refrigerador => s0_c,
126     s1_Refrigerador => s1_c,
127     saida_Refrigerador => Refrigerador_c
128  );
129   u6: start_count port map(
130     s0_start_count => s0_c,
131     s1_start_count => s1_c,
132     saida_start_count => start_count_c
133  );
134   u7: TempReg_clr port map(
135     s0_TempReg_clr => s0_c,
136     s1_TempReg_clr => s1_c,
137     saida_TempReg_clr => TempReg_clr_c
138  );
139   u8: TempReg_ld port map(
140     s0_TempReg_ld => s0_c,
141     s1_TempReg_ld => s1_c,
142     saida_TempReg_ld => TempReg_ld_c
143  );
144
145 end;

```

Figura 15 - Junção dos componentes e código final em VHDL.

```

152   u9: D port map(
153     s0_D => s0_c,
154     s1_D => s1_c,
155     saida_D => D_c
156  );
157 end;

```

Figura 16 - Junção dos componentes e código final em VHDL.

 


Figura 17 - Resultado da simulação para o controlador em VHDL.

## 4. Conclusões

A realização do projeto da máquina de sorvete permitiu a aplicação da teoria vista em sala de aula em um modelo real e utilizado no cenário comercial em larga escala, para tal foi de grande importância a compreensão dos elementos que compõem a estrutura da máquina e como seria implementada a FSM no seu contexto. Além disso, também utilizamos da simplificação na tabela verdade e manipulação de equações lógicas através de minitermos para reduzi-las a um tamanho menor. Outrossim, vemos que a implementação do bloco de controle se mostrou satisfatória sendo possível a elaboração do código VHDL e sua simulação, atestando seu funcionamento.

## 5. Referências

Vahid, Frank. Digital Design with RTL Design, VHDL, and Verilog Solution Manual. 2º Edição.2010.

Quartus II. Software de simulação.