

## **LABORATÓRIO 5 – CONTADORES**

EFRAIN MARCELO PULGAR PANTALEON<sup>1</sup>  
FERNANDO LUCAS SOUSA SILVA<sup>2</sup>  
MATHEUS GOMES DINIZ ANDRADE<sup>3</sup>  
TEÓFILO VITOR DE CARVALHO CLEMENTE<sup>4</sup>

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Engenharia de Computação e Automação

### **1. INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem por objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos a respeito dos Contadores e do seu funcionamento, dessa forma faremos o desenvolvimento e análise do comportamento dos circuitos digitais por eles compostos. Assim, apresentaremos os resultados obtidos de acordo com cada item esclarecido no roteiro, de modo a mostrar os códigos usados para a emulação dos projetos e respectivos resultados adquiridos via o software Quartus.

### **2. METODOLOGIA**

Para a realização deste laboratório foi necessário o conhecimento teórico a respeito do funcionamento dos Contadores como também o conhecimento de registradores para a sua construção, tanto os incrementadores como os decrementadores. Desse modo, para a experimentação prática foi utilizado o software Quartus II, ele possibilita a construção de diversos circuitos digitais a partir do uso de portas lógicas, Latches, Flip-Flops e outros componentes que podem ser simulados com seu uso, com isso foi possível a construção dos códigos em VHDL utilizando a lógica dos códigos vista nas aulas.

### **3. RESULTADOS**

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos nas simulações realizadas, como também os meios utilizados para as obter no software.

#### **3.1. CONTADOR CRESCENTE**

Para o primeiro tópico foi solicitado a implementação em código VHDL de um contador crescente, que é um dispositivo de incrementação que funciona adicionando 1 ao seu valor a cada ciclo de clock. Como veremos na implementação a seguir do código e sua respectiva simulação.

```

1  ENTITY contador IS
2  PORT(
3      clk: IN BIT; --entrada de clock
4      ld: IN BIT; --carrega os dados
5      reset: IN BIT;
6      data: IN INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0; -- entrada de dados
7      q: OUT INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0); --saída de dados
8  END contador;
9  ARCHITECTURE comportamento OF contador IS
10 BEGIN PROCESS(clk,reset)
11     VARIABLE qv: INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0; --variável para a saída
12
13     BEGIN
14         IF(reset = '1') THEN
15             qv := 0;
16         ELSIF(clk ' event and clk = '1') THEN
17             IF(ld = '1') THEN
18                 qv := data;
19             ELSE
20                 IF(qv >= 9) THEN
21                     qv := 0;
22                 ELSE
23                     qv := qv + 1;
24                 END IF;
25             END IF;
26             q <= qv;
27         END PROCESS;
28     END;
29

```

Figura 1 - Código VHDL para contador crescente.

 


Figura 2 - Resultado da simulação para o contador crescente.

### 3.2. CONTADOR CRESCENTE DE 4 BITS

Para o segundo tópico foi pedida a construção de um contador crescente de 4 bits que fizesse a contagem até o último valor e retornasse ao valor inicial. Como o contador é de 4 bits, o último valor possível é 15. Além disso, foi necessário adicionar um sinal “tc” para indicar o término da contagem. A imagem a seguir mostra a implementação em VHDL do solicitado pelo tópico.

```

1  entity Contador is
2  port(
3      clk: in bit;
4      ld: in bit;
5      reset: in bit;
6      data: in integer range 15 downto 0;
7      q: out integer range 15 downto 0;
8      tc: out bit
9  );
10 end Contador;
11 architecture comportamento of Contador is
12 begin process(clk, reset)
13     variable qv: integer range 15 downto 0;
14     begin
15         if(reset = '1') then
16             qv := 0;
17         elsif(clk ' event and clk = '1') then
18             if(ld = '1') then
19                 qv := data;
20             else
21                 if(qv = 14) then
22                     qv := qv + 1;
23                     tc <= '1';
24                 elsif(qv <= 15) then
25                     qv := qv + 1;
26                     tc <= '0';
27                 else
28                     qv := 0;
29                 end if;
30             end if;
31         end if;
32         q <= qv;
33     end process;
34 end;

```

Figura 3 - Código VHDL para o contador crescente de 4 bits.

 


Figura 4 - Resultado da simulação para o contador crescente de 4 bits.

### 3.3. CONTADOR DECRESCENTE DE 4 BITS

Para este tópico foi pedido a representação de um contador decrescente de 4 bits, esse realizará a contagem partindo de 15 e irá decrescer uma vez a cada ciclo de clock até chegar ao valor mínimo e após isso retornar para seu valor inicial. Além disso, assim como no contador crescente, foi necessário adicionar um sinal “tc” para indicar o término da contagem. A seguir mostraremos o código utilizado para a implementação e os respectivos resultados da execução.

```

1  ENTITY contador IS
2  PORT(
3      clk: IN BIT; --entrada de clock
4      ld: IN BIT; --carrega os dados
5      reset: IN BIT;
6      data: IN INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0; -- entrada de dados
7      q: OUT INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0; --saída de dados
8      tc: OUT BIT);
9  END contador;
10 ARCHITECTURE comportamento OF contador IS
11 BEGIN PROCESS(clk,reset)
12     VARIABLE qv: INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0; --variável para a saída
13 BEGIN
14     IF(reset = '1') THEN
15         qv := data;
16     ELSIF(clk ' event and clk = '1') THEN
17         IF(ld = '1') THEN
18             qv := data;
19         ELSE
20             IF(qv /= 1) THEN
21                 qv := qv - 1;
22                 tc <= '0';
23             ELSE
24                 qv := 0;
25                 tc <= '1';
26             END IF;
27         END IF;
28     END IF;
29     q <= qv;
30 END PROCESS;
31 END;

```

Figura 5 – Código VHDL para o contador decrescente de 4 bits.

 


Figura 6 – Resultado da simulação para o contador decrescente de 4 bits.

## 4. CONCLUSÕES

A realização deste laboratório permitiu o melhor entendimento a respeito dos assuntos vistos nas aulas teóricas, a partir do desenvolvimento dos contadores crescentes e decrescentes em linguagem VHDL foi possível observar de forma prática o funcionamento dos contadores, como também a possibilidade de construí-los com o uso de registradores mediante a necessidade dada. Para tal, utilizamos da linguagem VHDL e simulações do ModelSim através do Quartus II e os conceitos adequados para obtermos os códigos necessários para a execução.

## **5. REFERÊNCIAS**

[1] QUARTUS II. Software de simulação.

[2] Vahid, Frank. Digital Design with RTL Design, VHDL, and Verilog Solution Manual. 2ª Edição. 2010.