

## **LABORATÓRIO 2 – CIRCUITOS COMBINACIONAIS**

EFRAIN MARCELO PULGAR PANTALEON<sup>1</sup>  
FERNANDO LUCAS SOUSA SILVA<sup>2</sup>  
MATHEUS GOMES DINIZ ANDRADE<sup>3</sup>  
TEÓFILO VITOR DE CARVALHO CLEMENTE<sup>4</sup>

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Engenharia de Computação e Automação

### **1. INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem por objetivo analisar o funcionamento conjunto de portas lógicas, visto que, estas combinadas podem idealizar circuitos com diversas possibilidades, os ditos circuitos combinacionais. Assim, apresentaremos os resultados obtidos de acordo a cada item esclarecido no roteiro, de modo a mostrar os códigos usados para a emulação dos projetos e respectivos resultados adquiridos via o software Quartus.

### **2. METODOLOGIA**

Para a realização deste laboratório foi necessário o conhecimento teórico a respeito do funcionamento das portas lógicas e quais suas finalidades práticas. Desse modo, para a experimentação prática foi utilizado o software Quartus II, ele possibilita a construção de diversos circuitos digitais a partir do uso de portas lógicas, flip-flops e outros componentes que podem ser simulados com seu uso, com isso foi possível a construção dos códigos em VHDL e posterior junção para que assim fosse possível a construção do circuito total como será mostrado nas seções a seguir.

### **3. RESULTADOS**

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos nas simulações realizadas, como também os meios utilizados para as obter no software.

#### **3.1. TABELA VERDADE**

Baseada nas informações fornecidas pelo relatório foram observadas as combinações que deveriam ter obtidas nas saídas, a partir da quantidade de 1 e de 0, então se por exemplo se temos ABC todas em nível 1 a saída total deverá 3 em binário, se AB são 1 e C no 0 a saída deverá ser 2 em binário. A organização dela foi feita mediante A, B e C sendo as entradas S1 e S2 as saídas que

juntas representarão o número em binário como mostrado a seguir.

A	B	C	S1	S2	Número
1	1	1	1	1	3
1	1	0	1	0	2
1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	2
0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	2

Figura 1 – Tabelas verdade das saídas.

### 3.2. EQUAÇÕES DE CIRCUITO SIMPLIFICADAS

A seguir serão mostrados as equações dadas e a partir das propriedades e postulados foram simplificadas para ficar ao máximo reduzidas como veremos a seguir para S1, nela obtivemos uma combinação de AND's e OR's.

$$S1 = A' \cdot B \cdot C + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C' + A \cdot B \cdot C$$

$$S1 = B \cdot C \cdot (A' + A) + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C'$$

$$S1 = B \cdot C + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C'$$

$$S1 = B \cdot (C + A \cdot C') + A \cdot B' \cdot C$$

$$S1 = B \cdot ((C + A) \cdot (C + C')) + A \cdot B' \cdot C$$

$$S1 = B \cdot (C + A) + A \cdot B' \cdot C$$

$$S1 = B \cdot C + B \cdot A + A \cdot B' \cdot C$$

$$S1 = C \cdot (B + AB') + B \cdot A$$

$$S1 = C \cdot ((B + A) \cdot (B + B')) + B \cdot A$$

$$S1 = C \cdot (B + A) + B \cdot A$$

$$S1 = C \cdot B + C \cdot A + B \cdot A$$

$$S1 = A \cdot (B + C) + B \cdot C$$

A seguir a simplificação para o S2 onde obtivemos combinação de portas XOR.

$$S2 = A' \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C' + A \cdot B \cdot C$$

$$S2 = A' \cdot (B' \cdot C + B \cdot C') + A \cdot (B' \cdot C' + B \cdot C)$$

$$S2 = A' \cdot (B \text{ xor } C)' + A \cdot (B \text{ xor } C)$$

$$S2 = A \text{ xor } B \text{ xor } C$$

### 3.3. REPRESENTAÇÃO EM PORTAS LÓGICAS

Para este tópico foi pedido a representação dos circuitos acima simplificados em portas lógicas e assim temos a noção de como serão as estruturas de S1 e S2. Para a realização desta parte foram criadas as portas lógicas e assim foi possível a montagem do circuito.

 


Figura 2 – Portas lógicas que compõem S1.

 


Figura 3 – Portas lógicas que compõem S2.

### 3.4. CIRCUITO EM VHDL E SIMULAÇÃO

No item 4 foi pedida a simulação do circuito total em VHDL, para isso foi necessário criar em projetos separados os respectivos componentes que precisaríamos, foram as portas AND, OR e XOR, de modo que também em cada respectivo código foi realizada a declaração de cada componente. Posteriormente, no código principal foi feita a junção dos componentes e juntamente com a instanciação para que assim fosse possível a compilação e obtenção dos resultados.

```
1  entity and_gate is
2  port(
3      input_and_1, input_and_2: in bit;
4      output_and: out bit
5  );
6  end and_gate;
7
8  architecture behav of and_gate is
9  begin
10
11      output_and <= input_and_1 and input_and_2;
12
13  end architecture;
```

Figura 4 – Código VHDL porta AND.

```
1  entity or_gate is
2  port(
3      input_or_1, input_or_2: in bit;
4      output_or: out bit
5  );
6  end or_gate;
7
8  architecture behav of or_gate is
9  begin
10
11      output_or <= input_or_1 or input_or_2;
12
13  end architecture;
```

Figura 5 – Código VHDL porta OR.

```
1  entity xor_gate is
2  port(
3      input_xor_1, input_xor_2: in bit;
4      output_xor: out bit
5  );
6  end xor_gate;
7
8  architecture behav of xor_gate is
9  begin
10     output_xor <= input_xor_1 xor input_xor_2;
11
12
13  end architecture;
```

Figura 6 – Código VHDL porta XOR.

A partir dos códigos acima vistos foi possível a criação de cada porta lógica, se atentando ao uso do PORT MAP em cada um, de modo que fosse possível no código principal que veremos logo abaixo o funcionamento de cada uma de forma combinada com as seguintes e assim sendo possível a obtenção dos resultados em binário que seriam a representação de 1, 2 ou 3.

```
1  entity circuito is
2  port(
3      a, b, c: in bit;
4      s1, s2: out bit
5  );
6  end circuito;
7
8  architecture behav of circuito is
9      --Sinais de S1
10     signal s_and_1: bit;
11     signal s_and_2: bit;
12     signal s_or: bit;
13
14     --Sinais de S2
15     signal s_xor: bit;
16
17     component and_gate is
18     port(
19         input_and_1, input_and_2: in bit;
20         output_and: out bit
21     );
22     end component and_gate;
23
24     component or_gate is
25     port(
26         input_or_1, input_or_2: in bit;
27         output_or: out bit
28     );
29     end component or_gate;
30
31     component xor_gate is
32     port(
33         input_xor_1, input_xor_2: in bit;
34         output_xor: out bit
35     );
36     end component xor_gate;
37
38     begin
39
40         -- S1
41         u1: or_gate port map(input_or_1 => b, input_or_2 => c, output_or => s_or);
42         u2: and_gate port map(input_and_1 => a, input_and_2 => s_or, output_and => s_and_1);
43         u3: and_gate port map(input_and_1 => b, input_and_2 => c, output_and => s_and_2);
44         u4: or_gate port map(input_or_1 => s_and_1, input_or_2 => s_and_2, output_or => s1);
45
46         --S2
47         u5: xor_gate port map(input_xor_1 => b, input_xor_2 => c, output_xor => s_xor);
48         u6: xor_gate port map(input_xor_1 => a, input_xor_2 => s_xor, output_xor => s2);
49
50     end behav;
```

Figura 7 – Código VHDL principal.

Com isso, realizamos a simulação do código com as 8 possibilidades de valores binários para A, B e C. É possível perceber que os resultados apresentados na figura 8, são compatíveis com os esperados e, assim, o código conta os bits.

 


Figura 8 – Simulação do código VHDL principal.

## 4. CONCLUSÕES

A realização deste laboratório permitiu o melhor entendimento a respeito dos assuntos vistos nas aulas teóricas, colocando em prática a montagem de circuito com a combinação de portas lógicas simplificadas e análises do funcionamento do mesmo. Portanto, utilizamos da linguagem VHDL e simulações do ModelSim através do Quartus II para obtermos as nossas saídas teóricas desejadas.

## 5. REFERÊNCIAS

- [1] QUARTUS II. Software de simulação.
- [2] Vahid, Frank. Digital Design with RTL Design, VHDL, and Verilog Solution Manual. 2ª Edição. 2010.